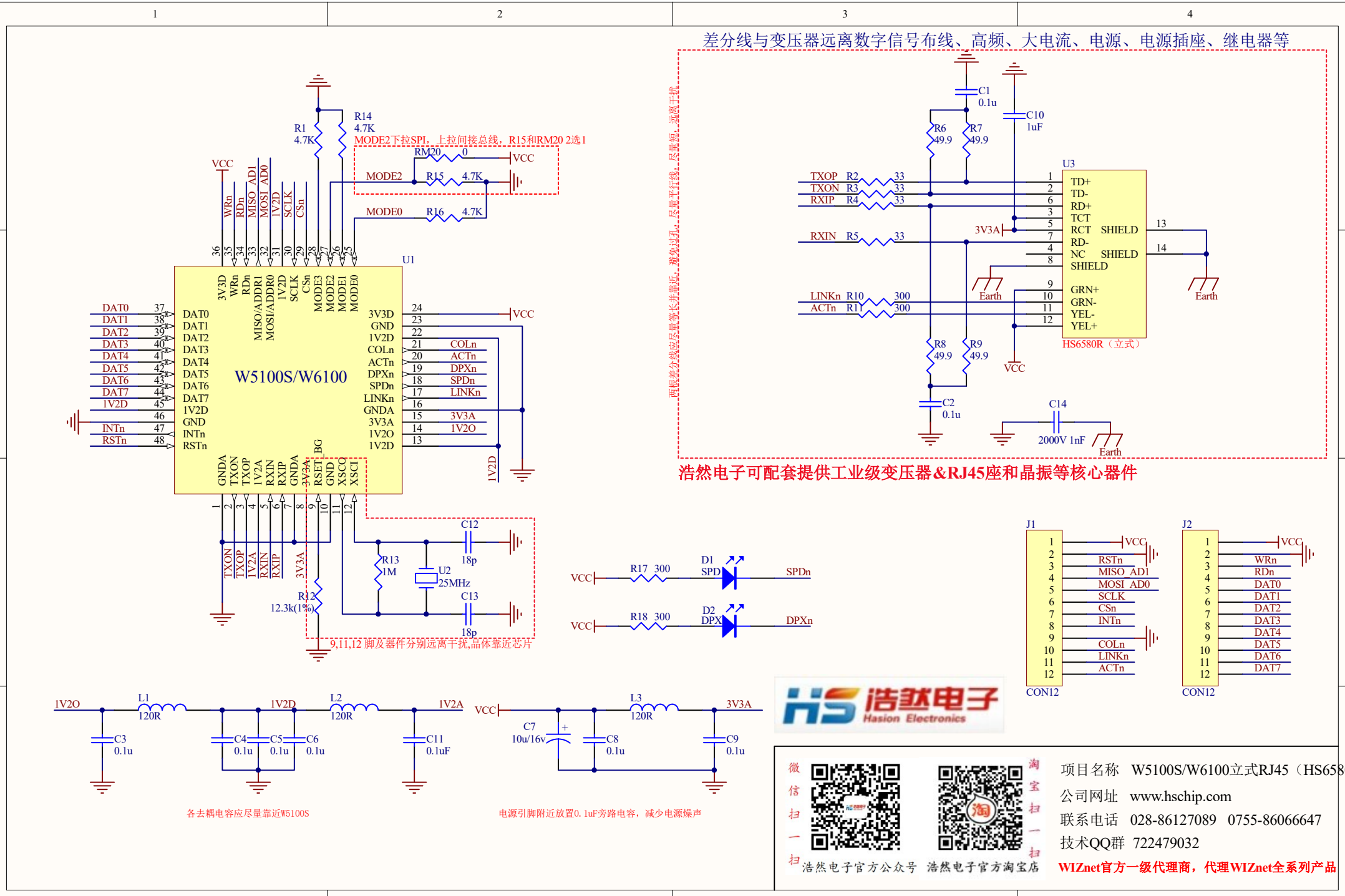
差分线与变压器远离数字信号布线、高频、大电流、电源、电源插座、继电器等
两根差分线应尽量等长并靠近，避免过孔，尽量平行线，尽量短，远离干扰
U1
W5100S/W6100
U3
HS6580R（立式）
MODE2下拉SPI，上拉间接总线，R15和RM20 2选1
浩然电子可配套提供工业级变压器&RJ45座和晶振等核心器件
9,11,12 脚及器件分别远离干扰,晶体靠近芯片
J1
J2
CON12
各去耦电容应尽量靠近W5100S
电源引脚附近放置0.1uF旁路电容，减少电源燥声
浩然电子
Hasion Electronics
微信扫一扫
浩然电子官方公众号
浩然电子官方淘宝店
淘宝扫一扫
项目名称 W5100S/W6100立式RJ45（HS6580R）
公司网址 www.hschip.com
联系电话 028-86127089 0755-86066647
技术QQ群 722479032
WIZnet官方一级代理商，代理WIZnet全系列产品